


Fakulta biomedicínského inženýrství – Teoretická elektrotechnika

Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

Léto 2020

9. Nelineární obvody – dvojbrany


Obvodové veličiny nelineárního dvojbranu

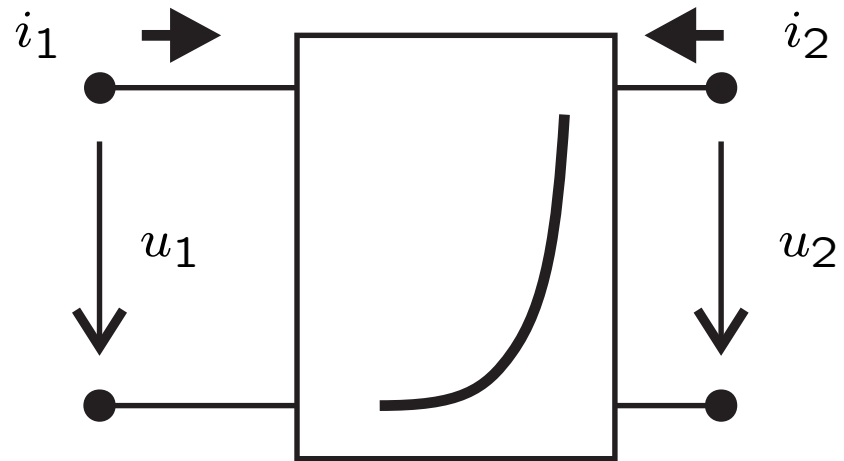

$$i_1 = Y_1(u_1, u_2)$$





$$i_2 = Y_2(u_1, u_2)$$

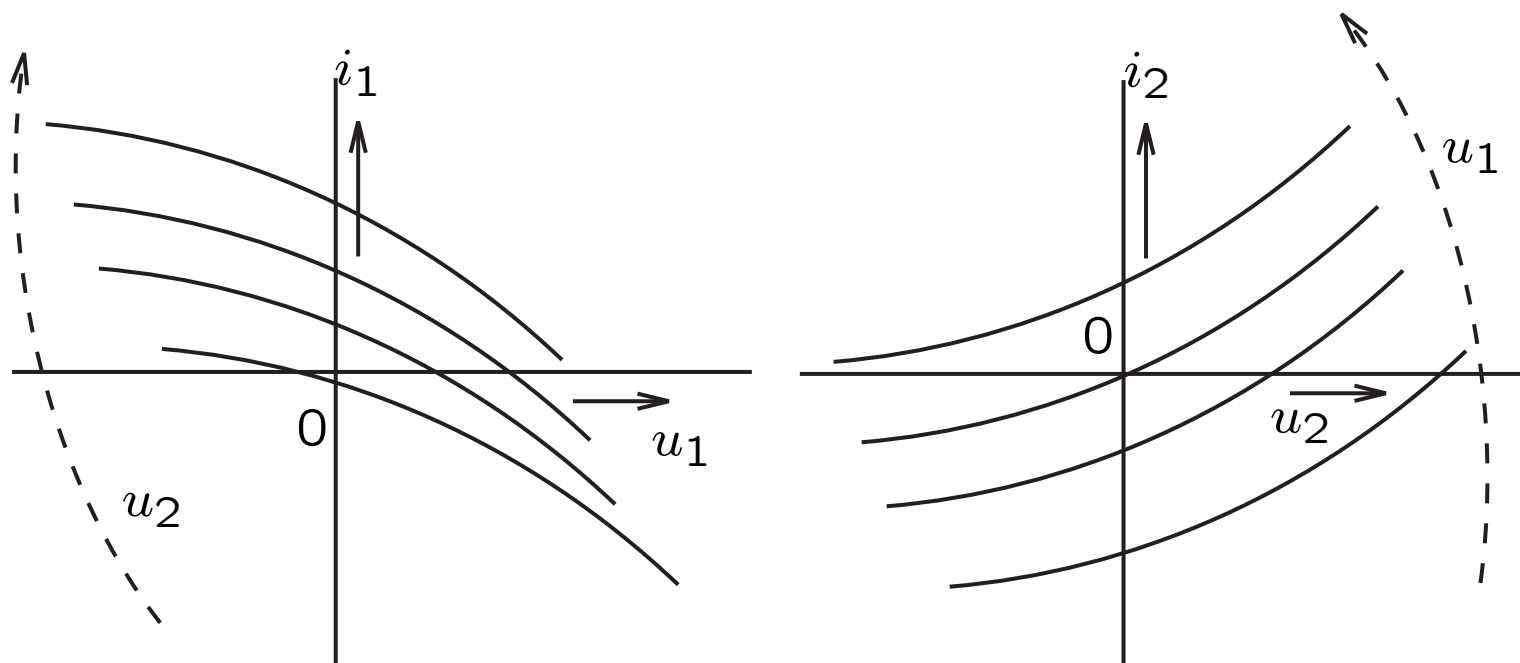Závislosti obvodových veličin u nelineárního dvojbranu (\mathbf{Y})




Parametrická soustava charakteristik (např. voltampérových)

Struktura bipolárního tranzistoru

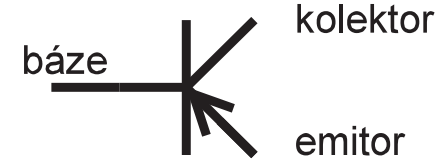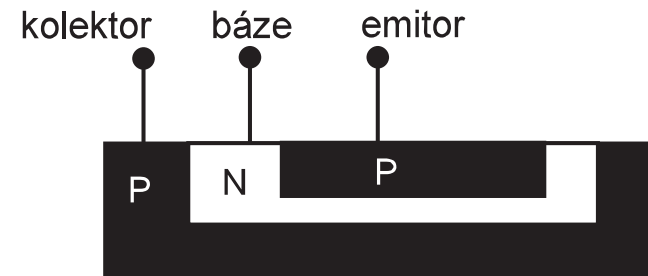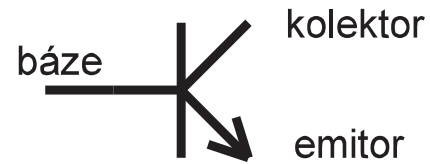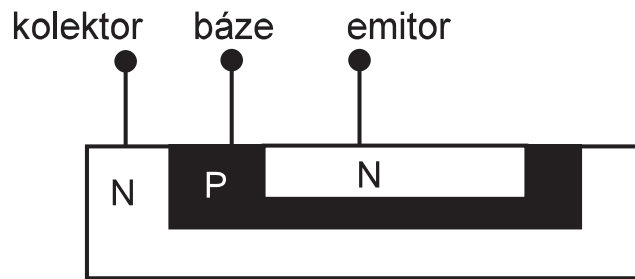


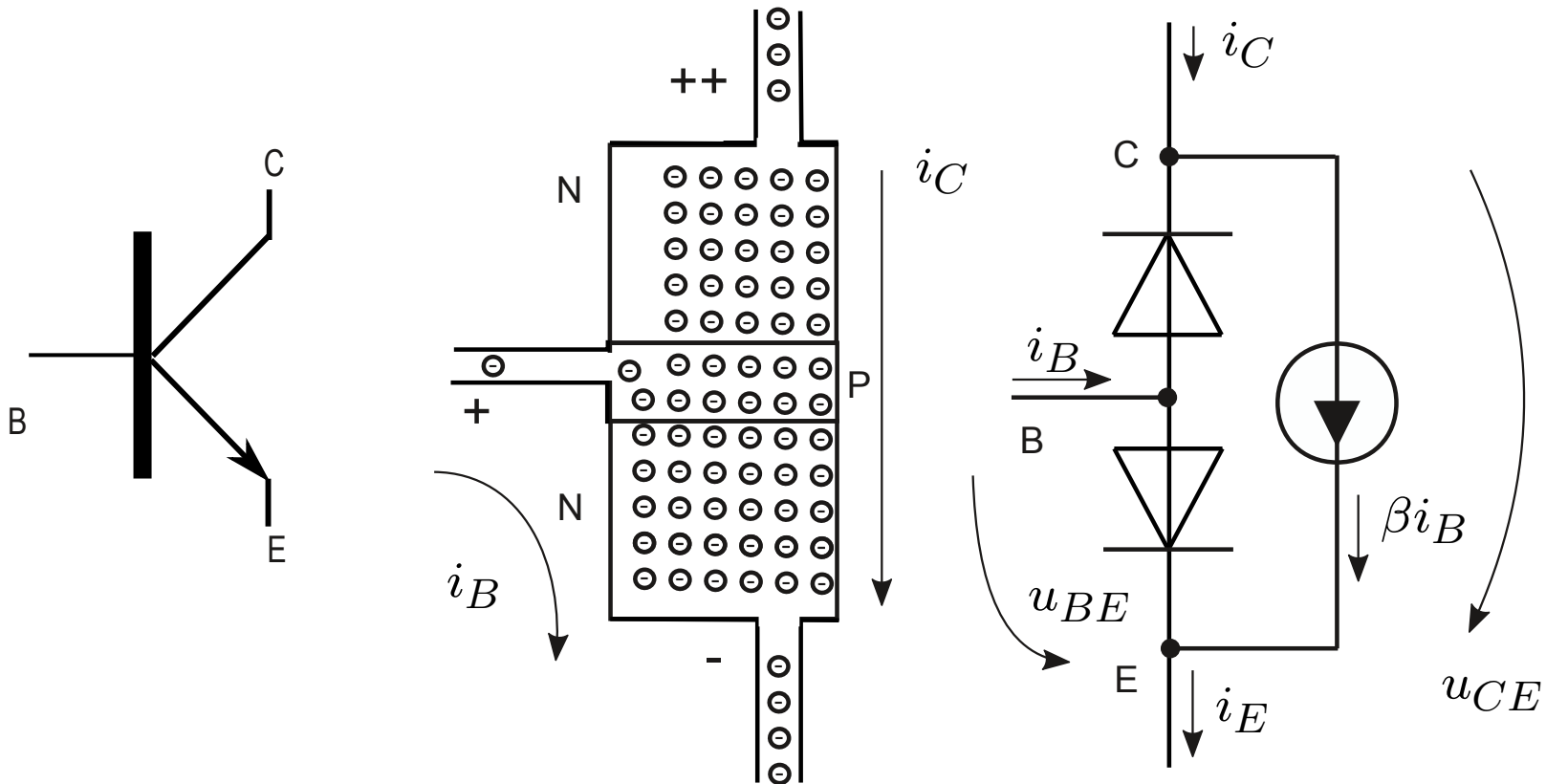Nosiče náboje ve struktuře NPN bipolárního tranzistoru, když $U_{CE} > U_{BE} > 0$ – tranzistorový jev (aktivní oblast činnosti)






$$i_E = i_B + \beta i_B, \quad i_C = \beta i_B, \quad \beta = \frac{i_C}{i_B}, \quad \frac{i_C}{i_E} = \frac{\beta}{\beta + 1} = \alpha$$



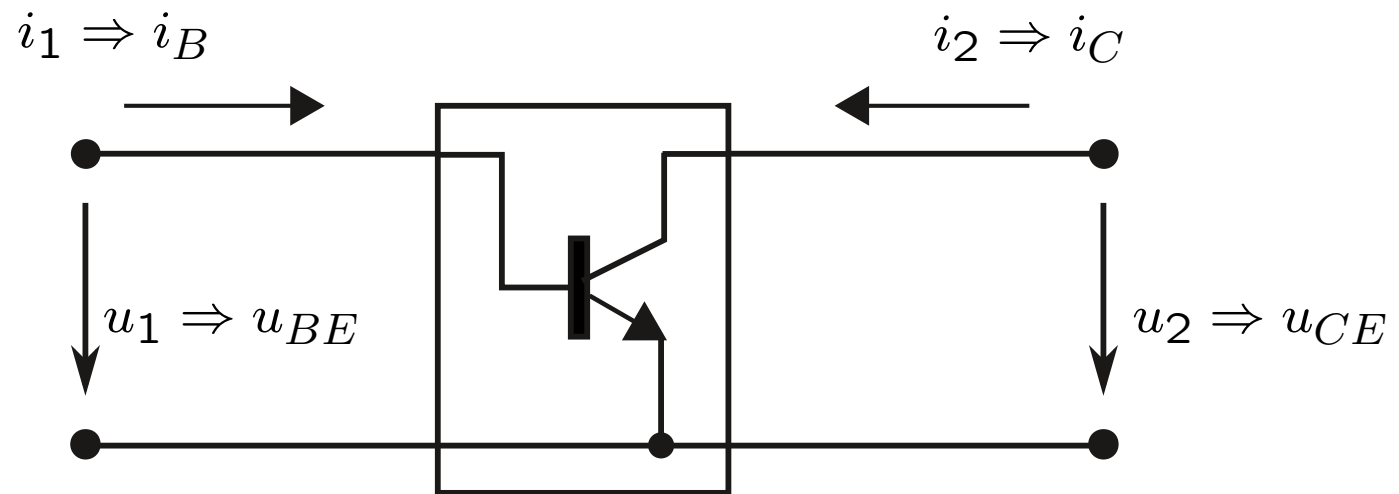
Bipolární tranzistor se společným emitorem jako nelineární dvojbran




Charakteristiky tranzistoru

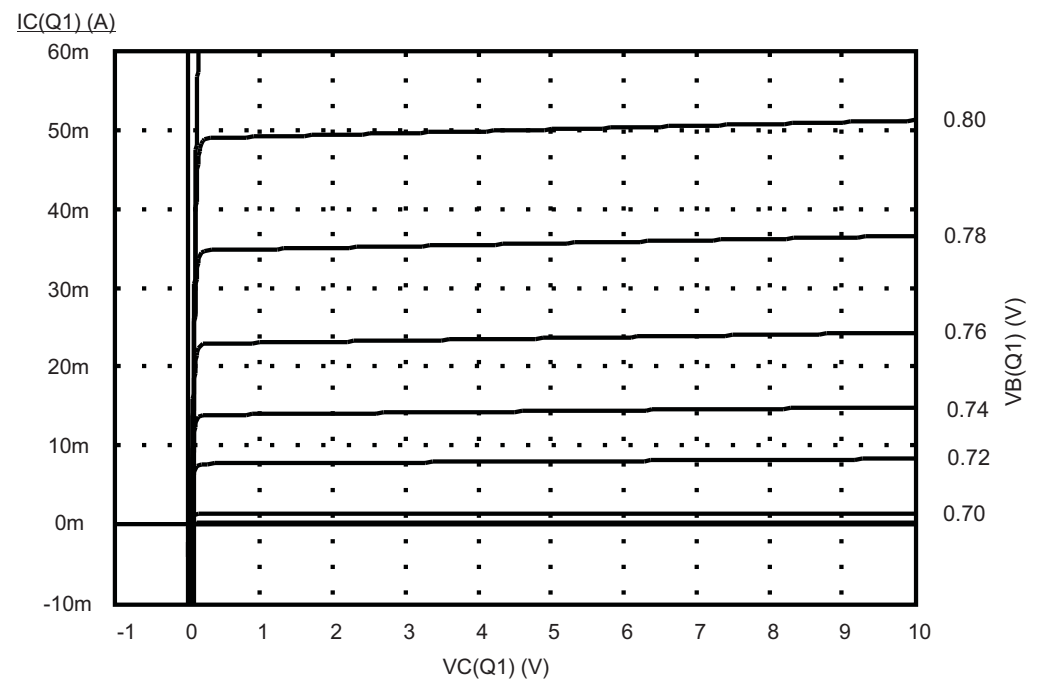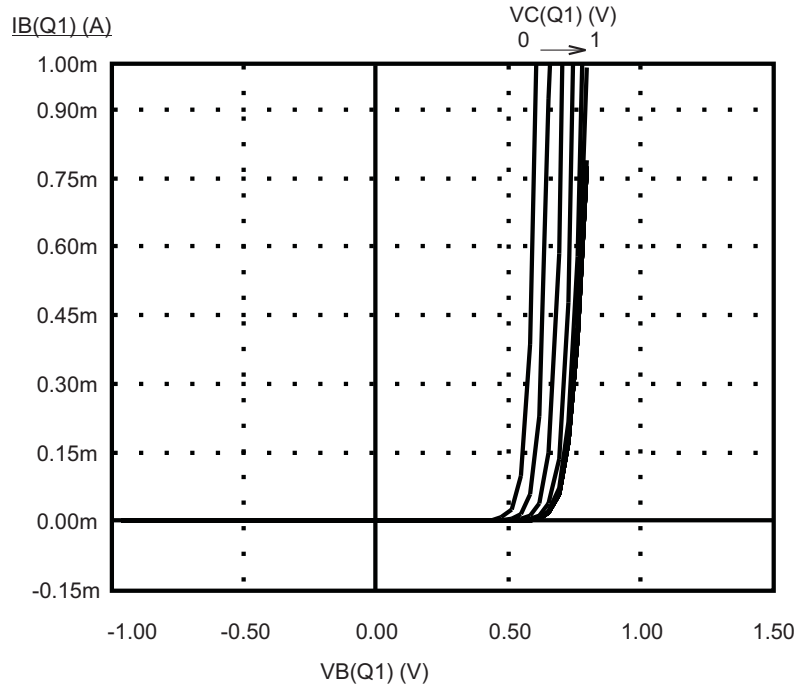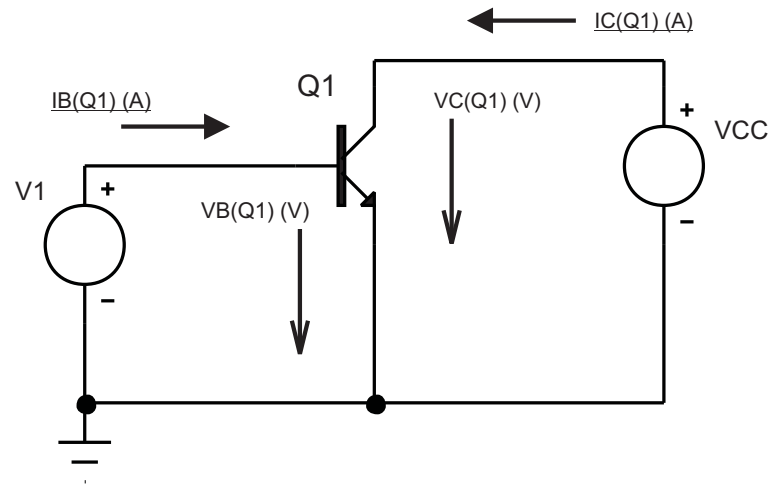

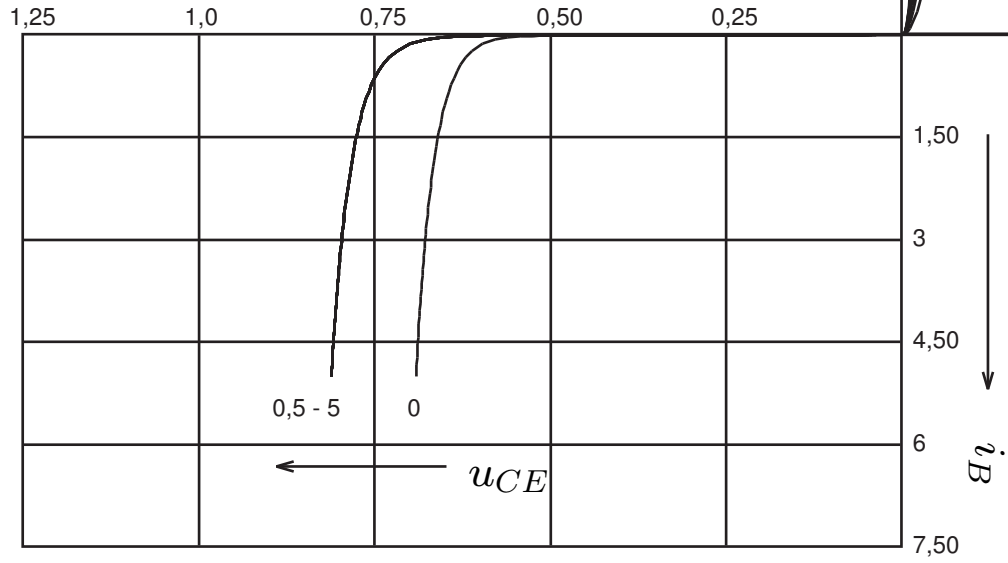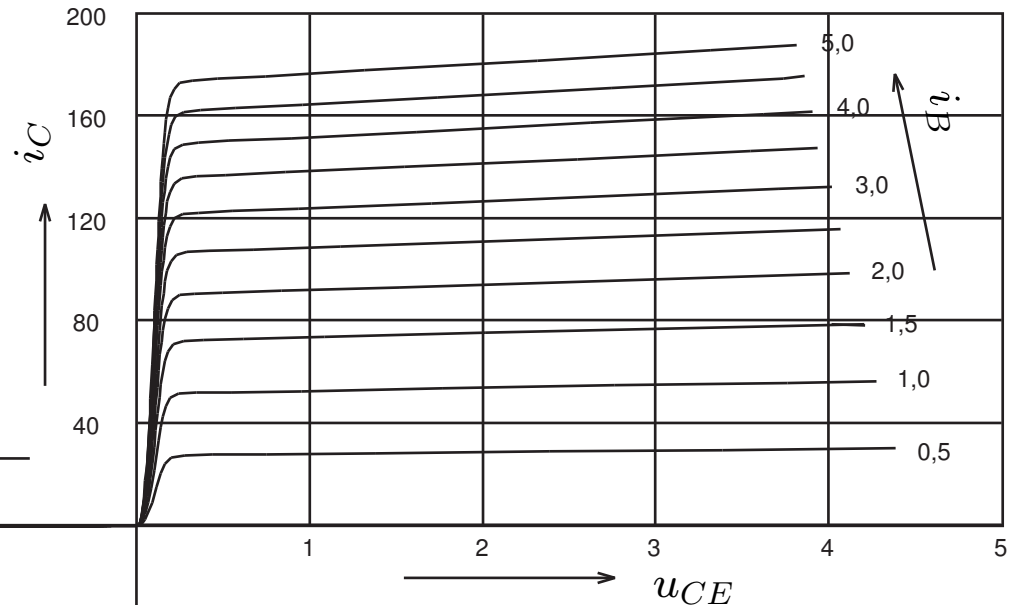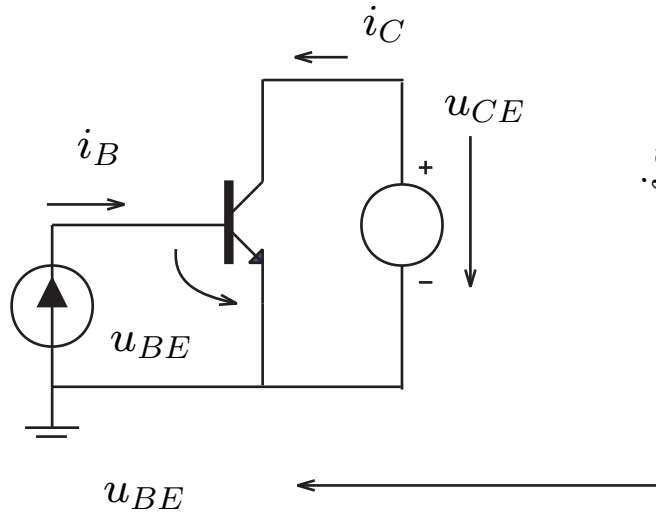Charakteristiky tranzistoru – obvyklý graf



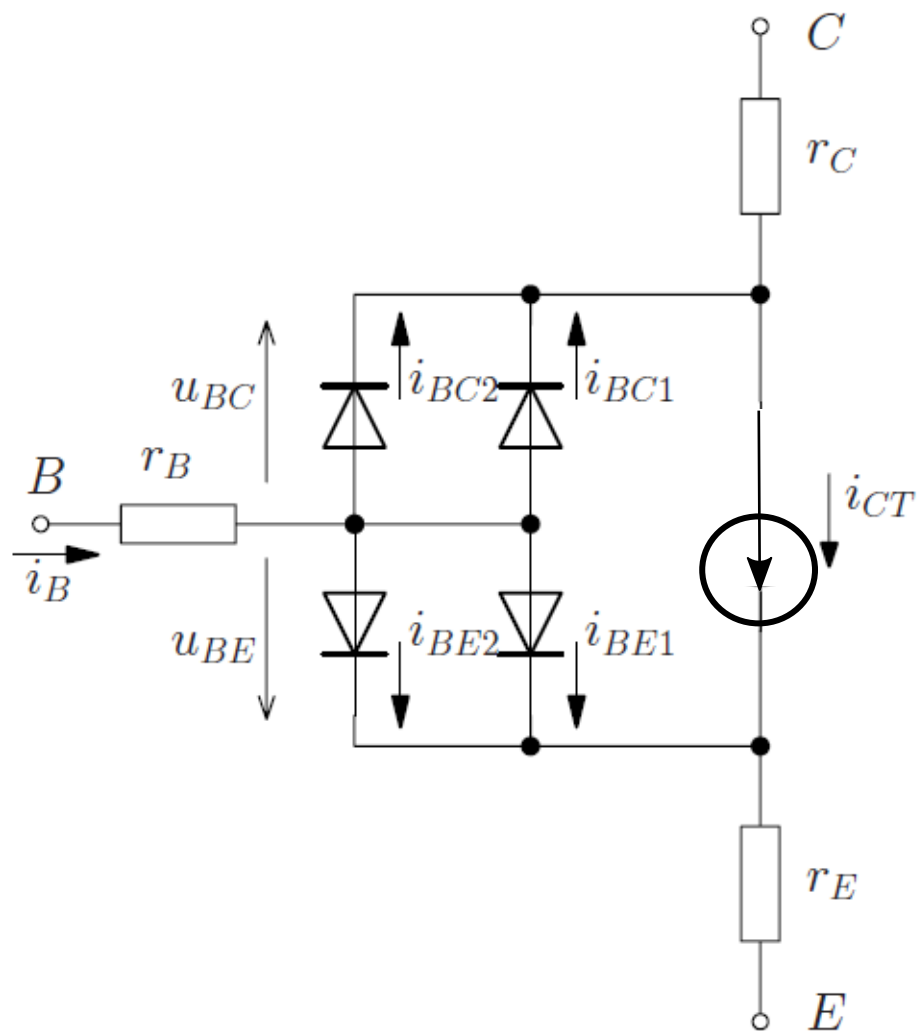Gummel-Poonův fyzikální model pro všechny režimy činnosti



Gummel-Poonův model – rovnice

$$i_{BE1} = \frac{I_S \left(e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} - 1 \right)}{B_F}$$

$$i_{BE2} = I_{SE} \left(e^{\frac{u_{BE}}{n_E U_T}} - 1 \right)$$

$$i_{BC1} = \frac{I_S \left(e^{\frac{u_{BC}}{U_T}} - 1 \right)}{B_R}$$

$$i_{BC2} = I_{SC} \left(e^{\frac{u_{BC}}{n_C U_T}} - 1 \right)$$

$$i_{CT} = \frac{i_{CE} - i_{EC}}{K}$$

$$i_{CE} = I_S \left(e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$i_{EC} = I_S \left(e^{\frac{u_{BC}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$K = \frac{1}{1 - \frac{u_{BC}}{V_A}}$$


$$B_F = \frac{\alpha_N}{1 - \alpha_N}$$

$$B_R = \frac{\alpha_I}{1 - \alpha_I}$$

$$B_S = \frac{i_C}{i_B} \quad (u_{CB} = 0).$$


$$\frac{i_C}{i_{Bn}} = B_n < B_S.$$

Gummel-Poonův dynamický model

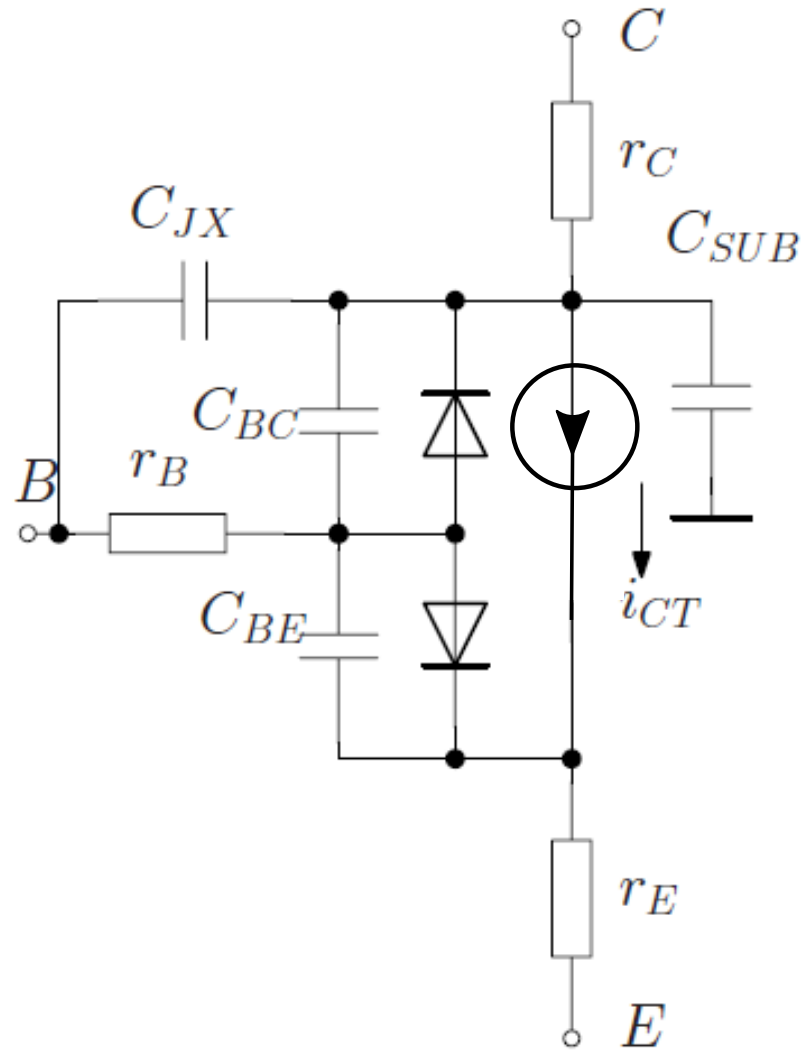


Tranzistor řízený elektrickým polem – unipolární tranzistor


MOS FET

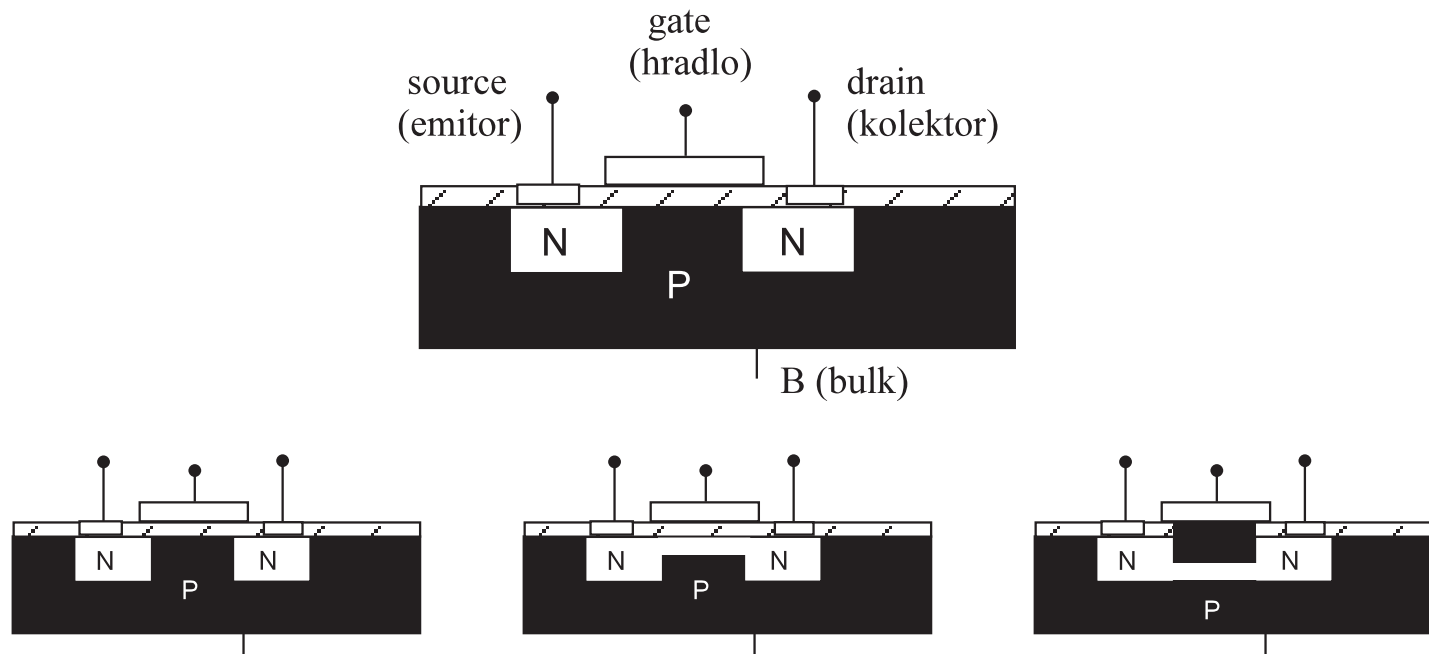


Model unipolárneho tranzistoru

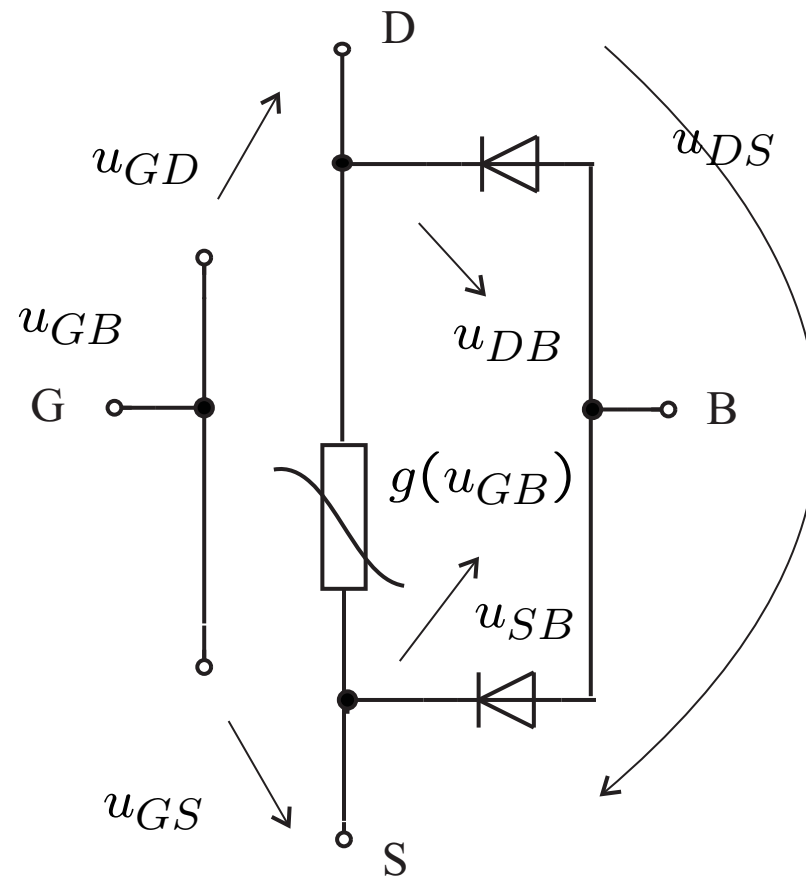

Typy a schematické značky FETů

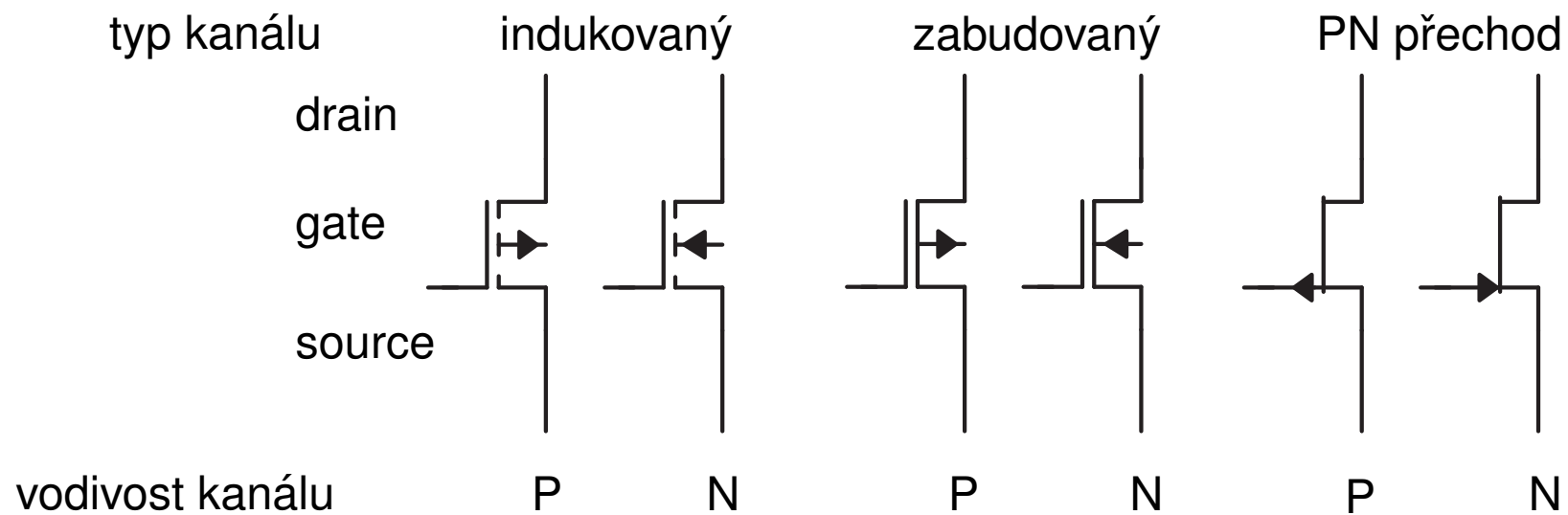

Charakteristiky FETu

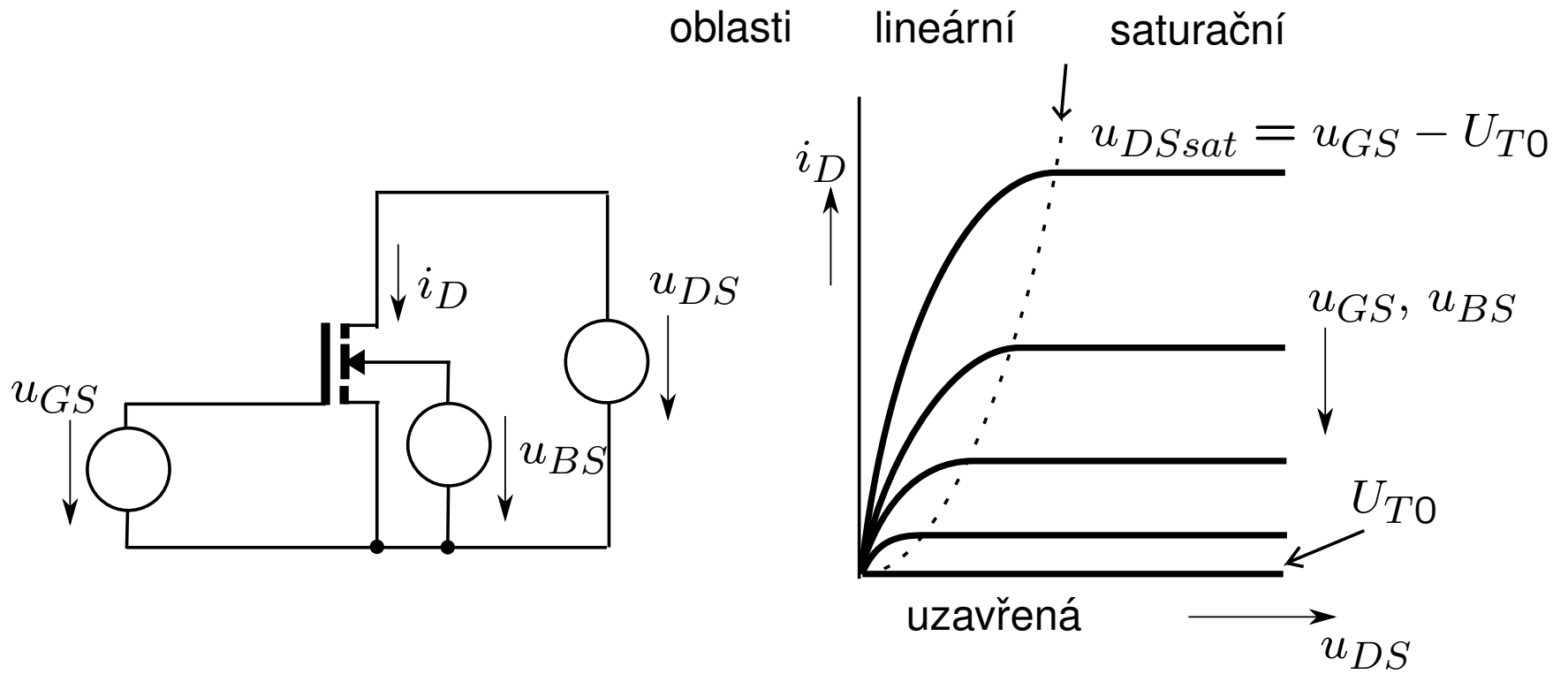

Aproximace charakteristik FETu

Uzavřená oblast

$$i_D = 0 \quad \text{pro} \quad u_{GS} \leq U_{T0}$$

Lineární oblast pro $0 < u_{DS} \leq (u_{GS} - U_{T0})$

$$i_D = \frac{W}{L} \mu_n C_{ox} u_{DS} \left(u_{GS} - U_{T0} - \frac{u_{DS}}{2} \right)$$

kde W je šířka kanálu, L je délka kanálu, μ_n pohyblivost nosičů náboje, C_{ox} je kapacita na jednotku plochy gate

Saturační oblast pro $u_{DS} > u_{DSsat}$

$$i_D = \frac{W}{2L} \mu_n C_{ox} (u_{GS} - U_{T0})^2 [1 + \lambda(u_{DS} - u_{DSsat})]$$

Dynamický model polem řízeného tranzistoru

